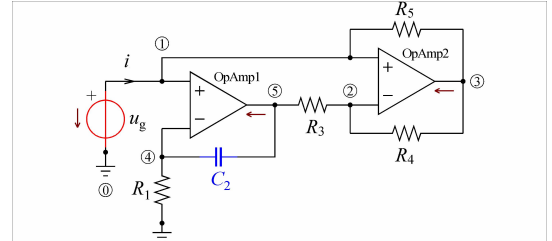


```
(%i1) load("C:\\SALECx\\SALECx.mac") $
Dejan Tosic, SALECx 2019 v1.0
Symbolic Analysis of Linear Electric Circuits with Maxima
```

```
(%i2) SALECxPrint: true $
```

```
(%i3) Riordan_shema: [
  ["V", "Ug", 1, 0, Ug],
  ["OpAmp", "OpAmp1", [1, 4], 5],
  ["R", "R1", 4, 0, R1],
  ["C", "C2", 4, 5, C2],
  ["R", "R3", 5, 2, R3],
  ["OpAmp", "OpAmp2", [1, 2], 3],
  ["R", "R4", 2, 3, R4],
  ["R", "R5", 1, 3, R5]
]$
```



```
(%i4) Riordan_response: SALECx(Riordan_shema);
Symbolic Analysis of Linear Electric Circuits with Maxima
SALECx version 1.0, Prof. Dr. Dejan Tošić, tosic@etf.rs
Number of nodes excluding 0 node: 5
Electric circuit specification: [[V,Ug,1,0,Ug],[OpAmp,OpAmp1,[1,4],5],[R,R1,4,0,R1],[C,C2,4,5,C2],[R,R3,5,2,R3],[OpAmp,OpAmp2,[1,2],3],[R,R4,2,3,R4],[R,R5,1,3,R5]]
Supported element: [true,true,true,true,true,true,true]
Element values: [Ug,false,R1,C2,R3,false,R4,R5]
Initial conditions: [false,false,false,false,false,false,false,false]
```

MNA equations: $\left[\frac{V_1 - V_3}{R_5} + I_{Ug} = 0, \frac{V_2 - V_3}{R_4} + \frac{V_2 - V_5}{R_3} = 0, \frac{V_3 - V_1}{R_5} + \frac{V_3 - V_2}{R_4} + I_{OpAmp2} = 0, (V_4 - V_5) C_2 s + \frac{V_4}{R_1} = 0, (V_5 - V_4) C_2 s + \frac{V_5 - V_2}{R_3} + I_{OpAmp1} = 0, V_1 - V_2 = 0, V_1 - V_4 = 0, V_1 = U_g \right]$

MNA variables: $[V_1, V_2, V_3, V_4, V_5, I_{OpAmp2}, I_{OpAmp1}, I_{Ug}]$

(Riordan_response) $\left[V_1 = U_g, V_2 = U_g, V_3 = -\frac{R_4 U_g - C_2 R_1 R_3 U_g s}{C_2 R_1 R_3 s}, V_4 = U_g, V_5 = \frac{C_2 R_1 U_g s + U_g}{C_2 R_1 s}, I_{OpAmp2} = \frac{R_5 U_g + R_4 U_g}{C_2 R_1 R_3 R_5 s}, I_{OpAmp1} = -\frac{C_2 R_3 U_g s + U_g}{C_2 R_1 R_3 s}, I_{Ug} = -\frac{R_4 U_g}{C_2 R_1 R_3 R_5 s} \right]$

```
(%i5) Zin: Ug/(-I["Ug"]), Riordan_response;
```

```
(Zin)
C2 R1 R3 R5 s
-----
R4
```

```
(%i6) Lsynthetic: Zin/s;
```

```
(Lsynthetic)
C2 R1 R3 R5
-----
R4
```

